计算机组成原理试题 2 答案

一、选择题(共20分,每题1分)

1. B

2. C

3. A

4. B

5. B 6. C

8. A

9. C16. B

10. C

11. C 12. C

12. C 13. C 14. B

7. C

15. A

17. B 18. A

19. C

20. C

二、填空题(共20分,每空1分)

1. A. 取指

B. 执行

C. 取指令和分析指令

D. 执行指令

2. A. 7

B. 3

C. 2<sup>14</sup> C. 垂直 D.  $2^{24}$ 

3. A. 垂直

B. 水平

4. A. 写直达法

B. 写回法

5. A. 程序查询方式

B. 中断方式

C. 程序查询方式

8. A. -0

B. -1

C. -127/128

三、名词解释(共10分,每题2分)

1. 时钟周期

答: 时钟周期: 节拍, 时钟频率的倒数, 机器基本操作的最小单位。

2. 向量地址

答:向量地址:中断方式中由硬件产生向量地址,可由向量地址找到入口地址。

3. 系统总线

答:系统总线是指 CPU、主存、I/O (通过 I/O 接口)各大部件之间的信息传输线。按传输信息的不同,又分数据总线、地址总线和控制总线。

4. 机器指令

答: 机器指令由 0、1 代码组成,能被机器直接识别。机器指令可由有序微指令组成的微程序来解释,微指令也是由 0、1 代码组成,也能被机器直接识别。

5. 超流水线

答:超流水线(Super pipe lining)技术是将一些流水线寄存器插入到流水线段中,好比将流水线再分道,提高了原来流水线的速度,在一个时钟周期内一个功能部件被使用多次。

四、计算题(5分)

(1分)

 $\therefore$  [A-B]\* = 1,1110111

(1分)

故 A-B=-0001001=-9

(1分)

五、简答题(共15分)

1. 答: 补码 0.0000000 (1分)

移码 1.0000000 (1分)

2. 答:存储器:采用多体交叉存储器(1分)

运算器:采用快速进位链(1分)

控制器: 采用指令流水(1分)

I/O 系统: 采用 DMA 方式 (1分)

3. 答:同步通信:通信双方由统一时标控制数据传送(1分)

异步通信:采用应答方式通信。(1分)

半同步通信:统一时钟,可插入等待信号(1分)

分离式通信:都是主设备,充分发挥总线的有效占用。(1分)

4. 答: 一次程序中断大致可分为五个阶段。

中断请求(1分)

中断判优(1分)

中断响应(1分)

中断服务(1分)

中断返回(1分)

六、问答题(共20分)

1. (8分)答

取指阶段

$$T_0$$
 PC $\rightarrow$ MAR,  $1\rightarrow$ R (1分)

$$T_1$$
 M(MAR)  $\rightarrow$ MDR, (PC) + 1 $\rightarrow$ PC (1 $\%$ )

$$T_2$$
 MDR $\rightarrow$ IR, OP(IR) $\rightarrow$ ID (1分)

由图可见,带返转指令执行阶段需完成将返回地址 M+1,存入指令的地址码字段 K 所指示的存储单元中,从 K+1 号单元开始才是子程序的真正内容,故执行阶段的微操作命令及节拍安排为:

$$T_0 \quad Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow W \qquad (1 \%)$$

$$T_1$$
 PC→MDR (1分)

 $T_2$  MDR $\rightarrow$ M(MAR),Ad(IR) + 1 $\rightarrow$ PC (1 分)

如果采用微程序控制,需增加给出下条微指令地址的命令,即


$$Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$$
 (1分)

OP(IR)→微地址形成部件→CMAR (1分)

- (1)800(1分)
- (2) 300 (1分)
- (3)600(1分)
- (4) 500 (1分)
- (5)700(1分)
- (6) 200 (1分)
- 3. 答:
  - (1) 在中断处理次序改为 D>A>C>B 后,每个中断源新的屏蔽字如表所示。(4分)

中断源	屏蔽字			
	A	В	C	D
A	1	1	1	0
В	0	1	0	0
C	0	1	1	0
D	1	1	1	1

(2) 根据新的处理次序, CPU 执行程序的轨迹如图所示(2分)

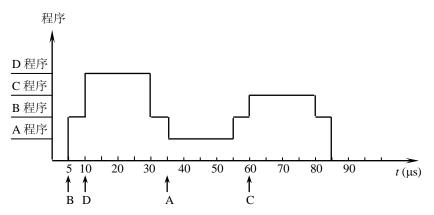

## 七、(共10分)

(1) 二进制地址(2分)

- (2) 需要 2 片 4K×4 位 ROM (1 分) 3 片 4K×8 位 RAM (1 分)
- (3) 存储芯片的片选逻辑(6分)

